

x	y	z	F1	F2	F3	
0	0	0	1	0	0	$m_0$
0	0	1	0	0	1	$m_1$
0	1	0	0	1	0	$m_2$
0	1	1	0	1	0	$m_3$
1	0	0	0	1	0	$m_4$
1	0	1	1	0	0	$m_5$
1	1	0	0	0	1	$m_6$
1	1	1	1	0	1	$m_7$



$$F1 = \sum (0, 5, 7)$$

$$F2 = \sum (2, 3, 4)$$

$$F3 = \sum (1, 6, 7)$$

implementation with NAND gates

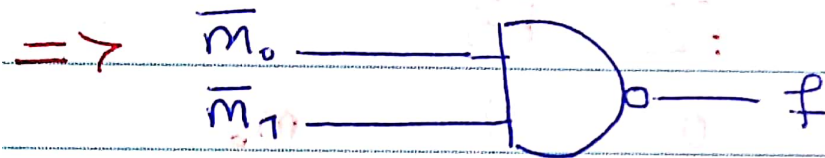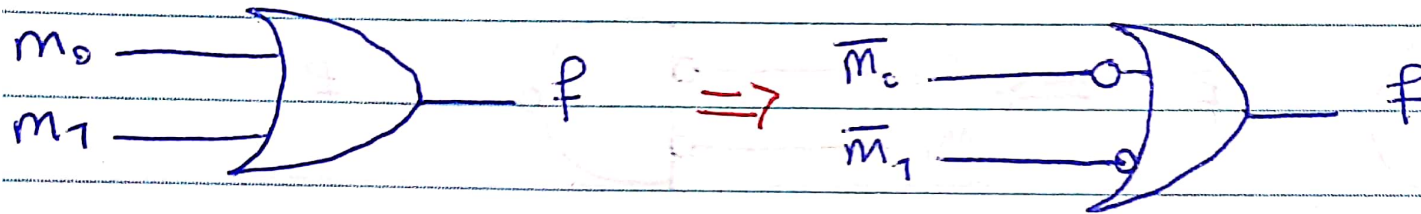for example, implement  $\text{Or}(m_0, m_1)$  with NAND.



$\Rightarrow$

$$F1 = \text{NAND}(\bar{m}_0, \bar{m}_5, \bar{m}_7)$$

$$F2 = \text{NAND}(\bar{m}_2, \bar{m}_3, \bar{m}_4)$$

$$F3 = \text{NAND}(\bar{m}_1, \bar{m}_6, \bar{m}_7)$$

Outputs of 74155 decoder are similar to maxterms

therefore, Convert minterm to maxterm.

$\Rightarrow$

$$F1 = \text{NAND}(M_0, M_5, M_7)$$

$$F2 = \text{NAND}(M_2, M_3, M_4)$$

$$F3 = \text{NAND}(M_1, M_6, M_7)$$

[illegible]