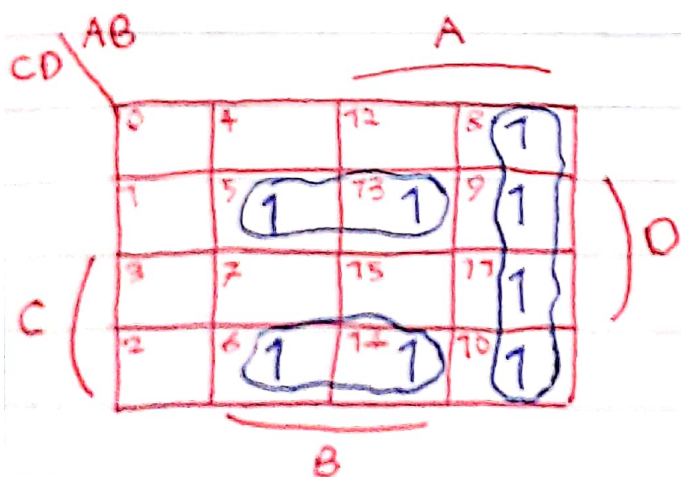


Truth table

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1 m_5
0	1	1	0	1 m_6
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1 m_8
1	0	0	1	1 m_9
1	0	1	0	1 m_{10}
1	0	1	1	1 m_{11}
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1 m_{13}
1	1	1	0	1 m_{14}
1	1	1	1	0

Karnaugh map



simplify

$$F = A\bar{B} + BC\bar{D} + B\bar{C}D$$

implementation with NAND gates

$$\overline{\overline{F}} = (\overline{A\overline{B}} + \overline{BC\overline{D}} + \overline{B\overline{C}D})$$

$$F = (\overline{(\overline{A\overline{B}})})(\overline{(\overline{BC\overline{D}})})(\overline{(\overline{B\overline{C}D})})$$

$$F = \text{NAND}(\text{NAND}(A, \overline{B}), \text{NAND}(B, C, \overline{D}), \text{NAND}(B, \overline{C}, D))$$

Assume that inputs complements are available.

